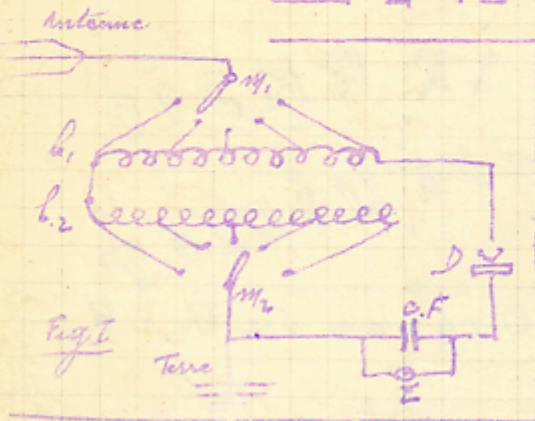


INSTRUCTIONS



Nous allons donner successivement la construction d'un poste à galène suivi de 2 étages B-F.

Voilà aujourdhui l'avis le poste à galène proprement dit. La Figure I est le schéma de principe " " " " " " réalisation.

Fig. I Le système d'accord se compose d'un jeu de deux

on mettes commandant chacune 2 plots divisant les selfs l_1 et l_2 . les deux selfs sont enroulés l'une sur l'autre sur un tube de carton de 8 cm de diamètre environ.

l_1 aura 20 m. de fil 3/16 emaille;
 l_2 aura 16 m de fil 3/16 emaille.

L'une des manettes ira à la borne A l'autre à T
 D'un côté les 2 selfs seront reliées.

L'autre extrémité de l_1 ira au chercheur et la galène au condensateur fixe (C.F.)

M_2 sera relié à T et à la 2^e borne du C.F. L'écouteur sera branché aux deux bornes du C.F. - Pour la prochaine fois la réalisation pratique des éléments de notre poste.

