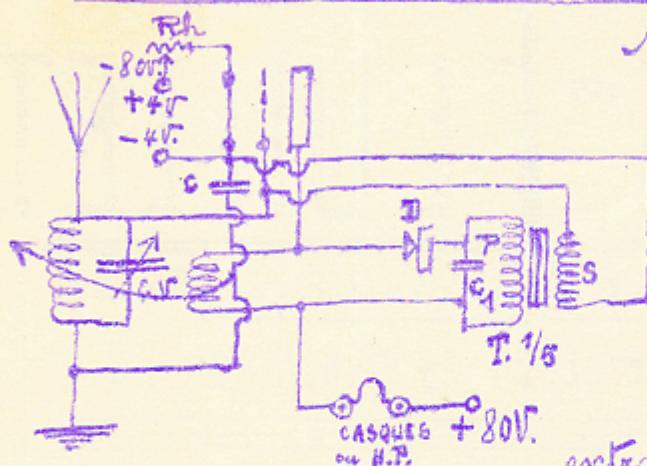


UN RÉFLEX INTÉRESSANT.



pour les grands pc ces émetteurs du bon haut-parleur de salon.

Détecteur à galène

Condensateur fixe $\frac{3}{1000}$.

C. cond. fixe $0,15/1000$.

C.V. cond. variable $0,5/1000$.

ROGER PARENT.

Nous présentons aujourd'hui à nos lecteurs un réflex avec lequel ils obtiendront des résultats étonnantes. Ce récepteur a UNE lampe équivaut à une HF + une I. à réaction + une D.F. Si l'on ajoute un ampli à 2B.F à la suite on peut donner des auditions publiques extra-puissantes. La seule lampe permet

QUATRE LAMPES DANS UNE

Par J.P. MAURAGE.



Après la lampe multiple LOEWE qui fut le clou de l'exposition de Berlin en 1926, on a pu admirer cette année à la même radio-exposition la lampe quadruple POLYTRON. Cette lampe n'est pas un montage comme la lampe Loewe mais bien 4 lampes indépendantes dans une seule ampoule. Cette lampe, véritable merveille, permet la réalisation de n'importe quel type de montage à quatre lampes.

LE C.119 EST MORT/REPLACÉ PAR LE PENTADYNE. VOIR PROCHAIN N°.

AFIN DE NE PAS INTERROMPRE LE SERVICE DU JOURNAL
NOUS PRIONS NOS ABONNÉS DONT L'ABONNEMENT 1927 EST EXPIRÉ DE VERSER PAR MANDAT POSTAL LE MONTANT POUR 1928 SOIT 5FRS
AUCUN VERSEMENT EN TIMBRES-POSTE N'EST ACCEPTÉ.