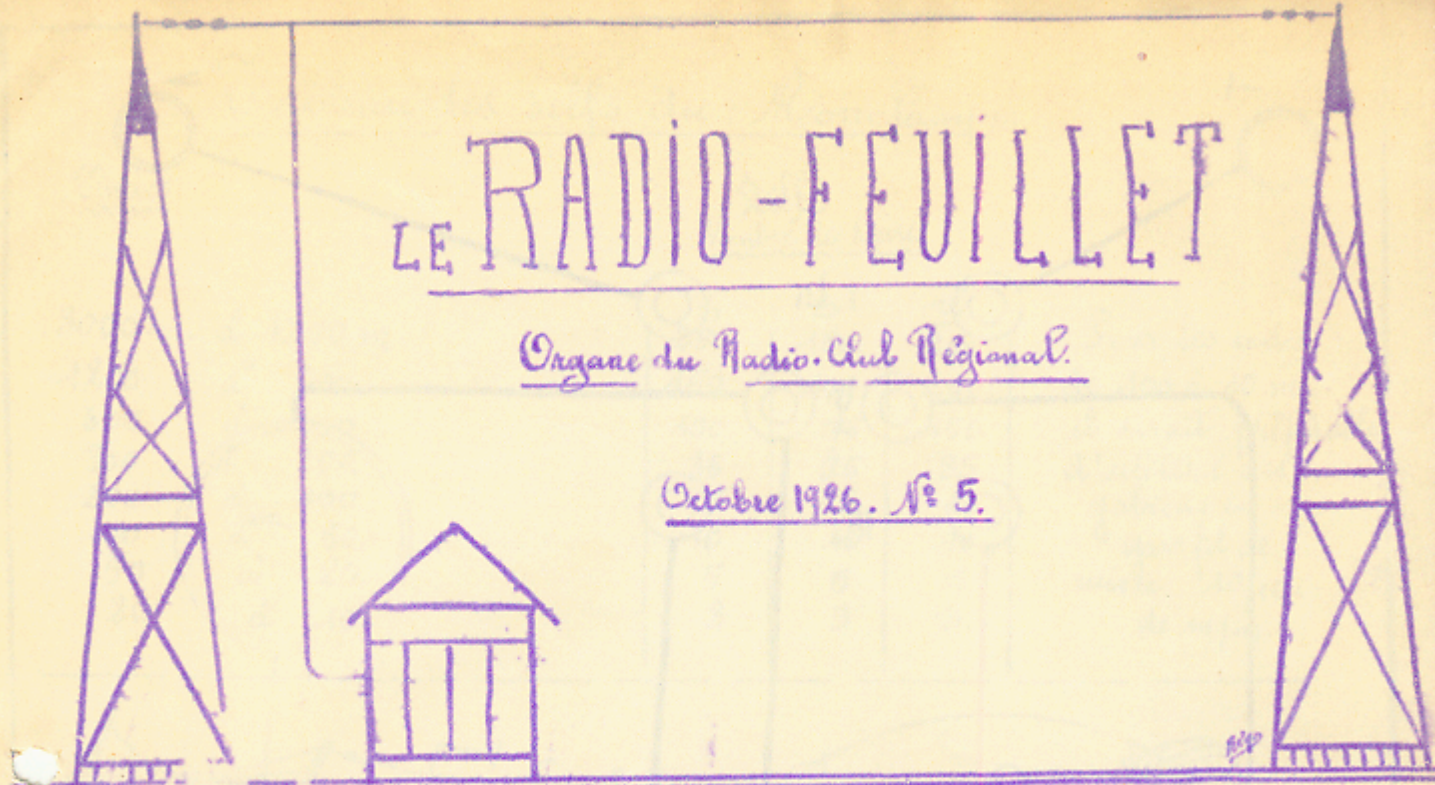



LE RADIO-FEUILLET

Organe du Radio-Club Régional.

Octobre 1926. N° 5.



Réalisation d'un Monolampe par Réga.

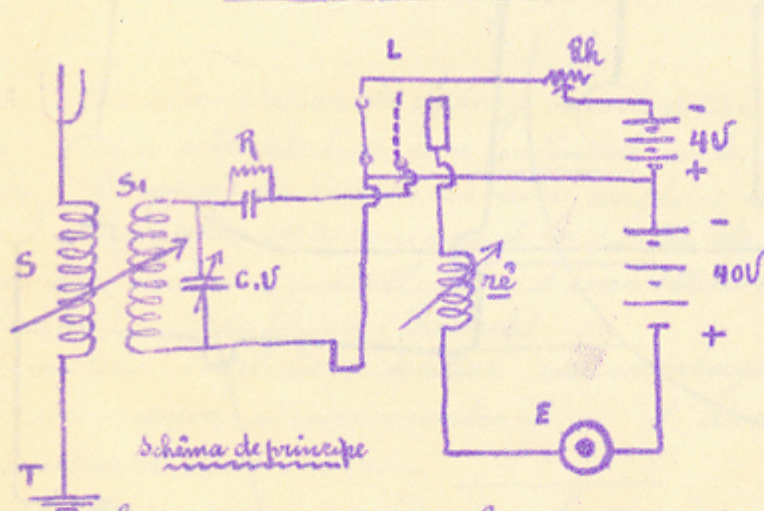

Légende

- | | |
|--|--------------|
| A. antenne | Rh. rhéostat |
| T. terre | L. lampe |
| S, S ¹ ré selfs | |
| C.V. condens. variable 0,5/1000 | |
| R. résistance 5 Ω et cond. fixe 0,15/1000 | |
| E. étouffeur | |

Ce poste permettra la réception des ondes de 10 à 3000 mètres

Réglages

Allumez la lampe au moyen du Rh. couplez S et S¹, couplez ré et S². Régulez C.V. jusqu'à sifflement, découpez légèrement ré et S¹. Parfaitez le réglage avec C.V., et le couplage de S et S¹

Pour plan grandeur naturelle et tableaux des selfs pages 2 et 3