
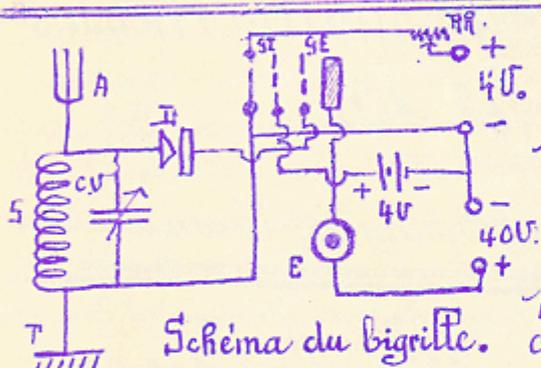


# Un montage bigrille.

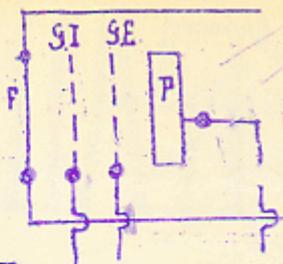

Voici un montage utilisant la détection par galène et l'amplification B.F. par lampe bigrille.

D'une simplicité extrême de réglage et d'un prix modique, il convient parfaitement au débutant qui désire sinon une réception puissante, du moins exempte de bruits parasites.

**Légende:** SI grille intérieure SE grille extérieure RR. rhéostat. 4V piles.

On montera l'appareil suivant le plan de réalisation. La lampe bigrille sera avantageusement à faible consommation (micro); ce qui permettra d'employer pour le filament une pile de poche.

40 Volts est la tension plaque maxima! On pourra parfois - selon la lampe descendre à 15 Volts.

Les réglages seront les mêmes que pour le poste à galène (voir Radio-Feuillel précédent) La puissance est réglée avec le rhéostat d'allumage.

## RETENEZ LE NUMÉRO SPÉCIAL D'AVRIL

